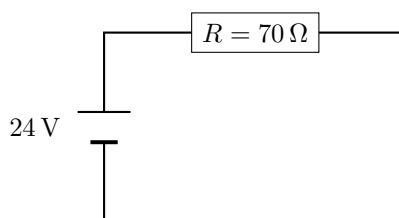




Exercicio 1

Aplica a lei de Ohm para calcular a intensidade da corrente eléctrica que circula polo seguinte circuito simple alimentado cunha fonte de tensión de 24 V e cunha resistencia de $70\ \Omega$:




Exercicio 2

Un radiador eléctrico conéctase á rede eléctrica doméstica cunha tensión constante de 230 V. Durante o seu funcionamento, un multímetro indica que por el circula unha intensidade de corrente de 8 A.

Calcula o valor da resistencia eléctrica interna do radiador.

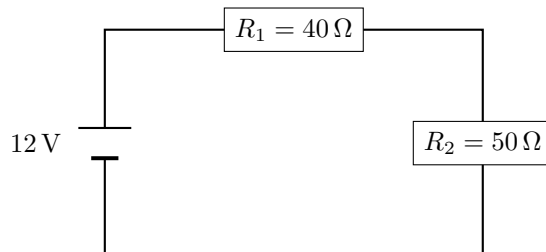Exercicio 3

Considera o seguinte circuito con dúas resistencias conectadas en serie, $R_1 = 40\ \Omega$ e $R_2 = 50\ \Omega$, alimentadas por unha pila de 12 V:




Determina:

- A resistencia equivalente total do circuito.
- A intensidade total da corrente que sae da fonte.



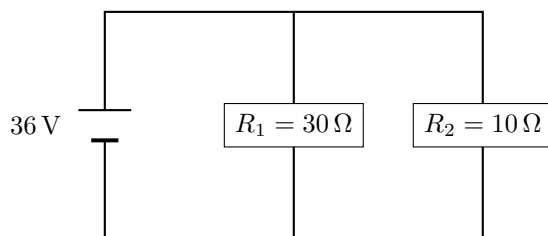Exercicio 4

No seguinte circuíto en paralelo conectamos dúas resistencias, $R_1 = 30 \, \Omega$ e $R_2 = 10 \, \Omega$, a unha fonte de alimentación de 36 V:




Calcula:

- A intensidade de corrente que circula por cada unha das ramas (I_1 e I_2).
- A intensidade total (I_{total}) subministrada pola fonte.



Exercicio 1

Aplica a lei de Ohm para calcular a intensidade da corrente eléctrica que circula polo seguinte circuito simple alimentado cunha fonte de tensión de 12 V e cunha resistencia de $10\ \Omega$:

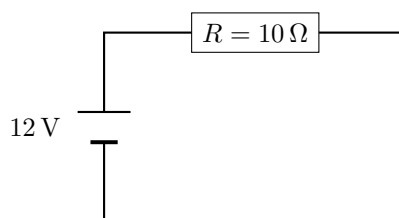


Exercicio 2

Un radiador eléctrico conéctase á rede eléctrica doméstica cunha tensión constante de 230 V. Durante o seu funcionamento, un multímetro indica que por el circula unha intensidade de corrente de 5 A.

Calcula o valor da resistencia eléctrica interna do radiador.

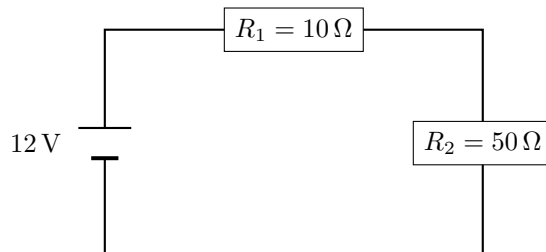Exercicio 3

Considera o seguinte circuito con dúas resistencias conectadas en serie, $R_1 = 10\ \Omega$ e $R_2 = 50\ \Omega$, alimentadas por unha pila de 12 V:




Determina:

- A resistencia equivalente total do circuito.
- A intensidade total da corrente que sae da fonte.



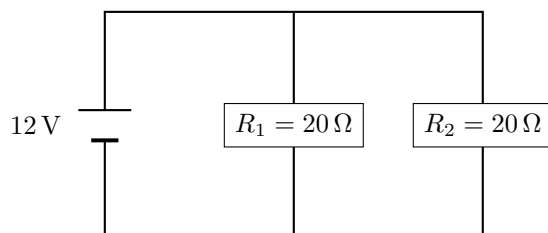Exercicio 4

No seguinte circuíto en paralelo conectamos dúas resistencias, $R_1 = 20 \, \Omega$ e $R_2 = 20 \, \Omega$, a unha fonte de alimentación de 12 V:




Calcula:

- A intensidade de corrente que circula por cada unha das ramas (I_1 e I_2).
- A intensidade total (I_{total}) subministrada pola fonte.



Exercicio 1

Aplica a lei de Ohm para calcular a intensidade da corrente eléctrica que circula polo seguinte circuito simple alimentado cunha fonte de tensión de 12 V e cunha resistencia de $80\ \Omega$:

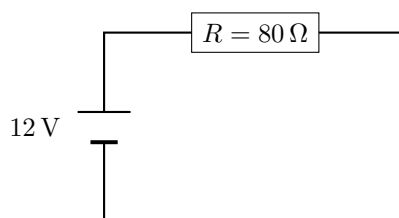


Exercicio 2

Un radiador eléctrico conéctase á rede eléctrica doméstica cunha tensión constante de 230 V. Durante o seu funcionamento, un multímetro indica que por el circula unha intensidade de corrente de 10 A.

Calcula o valor da resistencia eléctrica interna do radiador.

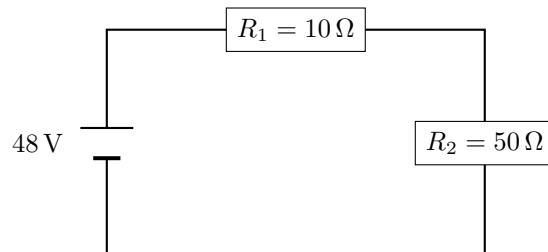Exercicio 3

Considera o seguinte circuito con dúas resistencias conectadas en serie, $R_1 = 10\ \Omega$ e $R_2 = 50\ \Omega$, alimentadas por unha pila de 48 V:




Determina:

- A resistencia equivalente total do circuito.
- A intensidade total da corrente que sae da fonte.



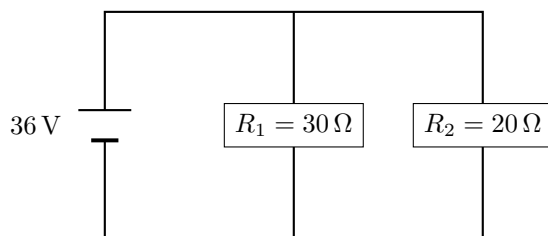Exercicio 4

No seguinte circuíto en paralelo conectamos dúas resistencias, $R_1 = 30 \, \Omega$ e $R_2 = 20 \, \Omega$, a unha fonte de alimentación de 36 V:



Calcula:

- A intensidade de corrente que circula por cada unha das ramas (I_1 e I_2).
- A intensidade total (I_{total}) subministrada pola fonte.